

503DE - WS2811 Multi-Use

Beschreibung der Platine

Zunächst ein paar einleitende Worte zur Verwendung der WS2811 Multi-Use Platine **oder **direkt zur Bauanleitung**:**

Im Sommer 2020 wurde die Idee geboren, eine Alternative zu den WS2811 Schokoladentafel-Chips zu erschaffen. Die Grundidee dahinter war eine Art LED-Connector zum Einbau in Gebäude. Was zunächst als Machbarkeitsstudie den Weg ins Forum fand, entwickelte sich von August bis November 2021 zu einer echten! Alternative zu den Schokoladentafeln.


Warum WS2811-Chips selbst löten?

Die WS2811 Multi-Use Platine bietet zahlreiche Vorteile gegenüber den Schokoladentafeln:

- Kompakte Bauform beim Einsatz von mehr als einem WS2811
- Beliebige Anzahl von WS2811-Chips (2 bis 10) auf einer Platine
- beliebig skalierbar durch den Einsatz mehrerer Platinen
- weniger Kabelgewirr im Modellhaus
- zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für LEDs
- bessere Dokumentation
- trotzdem gleiche Verbindung zu WS2812b-LEDs oder zu weiteren WS2811-Chips

Das Prinzip der WS2811 Multi-Use Platine

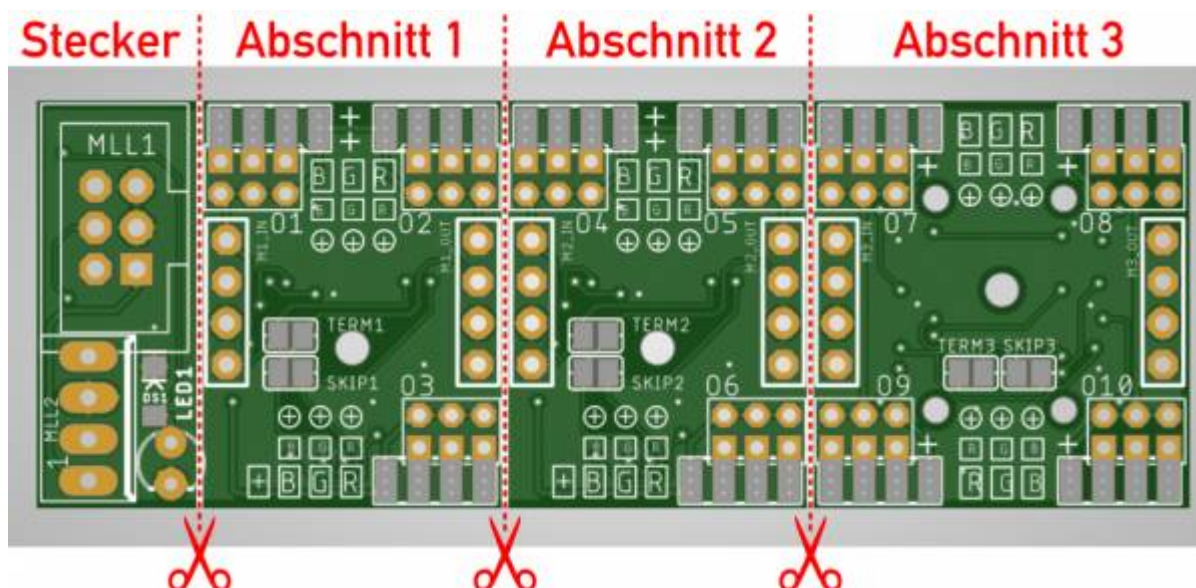Die Platine kann mit oder ohne Stecker als Ganzes **oder** in Teilen verwendet werden.



Jeder der drei WS2811-Abschnitte (1-3) kann einzeln oder am Stück mit den beiden benachbarten Abschnitten (1-3) zwischen WS2812b-LEDs oder WS2811 Schokoladen-Chips zum Einsatz kommen.

Variabilität

In jedem der drei Abschnitte ist jeweils der letzte WS2811 mit einem Lötjumper „Skip“ zu überbrücken.

Mit den Lötjumpfern „Term“ in jedem der drei Abschnitte kann das Datensignal des entsprechenden

Abschnitts zurück zum Stecker geführt werden.

Wie man die Platine für 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 WS2811 konfiguriert, ist im [Abschnitt "Lötjumper"](#) beschrieben.

Beispiele der Anwendung


Die drei Beispiele sollen die hohe Flexibilität verdeutlichen. Es sind zahlreiche Kombinationen möglich, deren Grenzen wohl nur durch die eigene Kreativität eingeschränkt sein könnten.

Beispiel mit Stecker

Im folgenden Beispiel ist eine voll bestückte Multi-Use Platine mit zehn WS2811-Chips zu sehen, die zwischen den einzelnen Abschnitten durch eine WS2812b-LED unterbrochen wird.

Auch die Art der Rückleitung ist nur ein Beispiel. Hier wird sie mit kurzen Kabeln zwischen den einzelnen Abschnitten und dem Lötjumper „Term3“ realisiert.

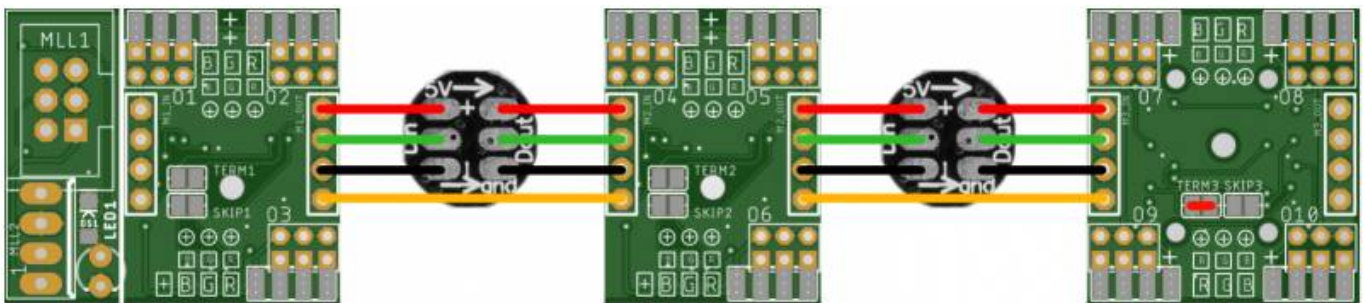Der Lötjumper Term3 erspart in diesem Fall eine Drahtbrücke von Pin2 zu Pin4 auf der rechten Seite von Abschnitt 3.




Beispiel ohne Stecker

Im nächsten Beispiel ist wieder eine voll bestückte Multi-Use Platine mit zehn WS2811-Chips zu sehen (alle drei Lötjumper Skip1, Skip2 und Skip3 sind offen).

Die einzelnen Abschnitte sind durch eine WS2812b-LED unterbrochen und nach dem letzten Abschnitt folgt ein weiterer WS2811 Schokoladen-Chip.

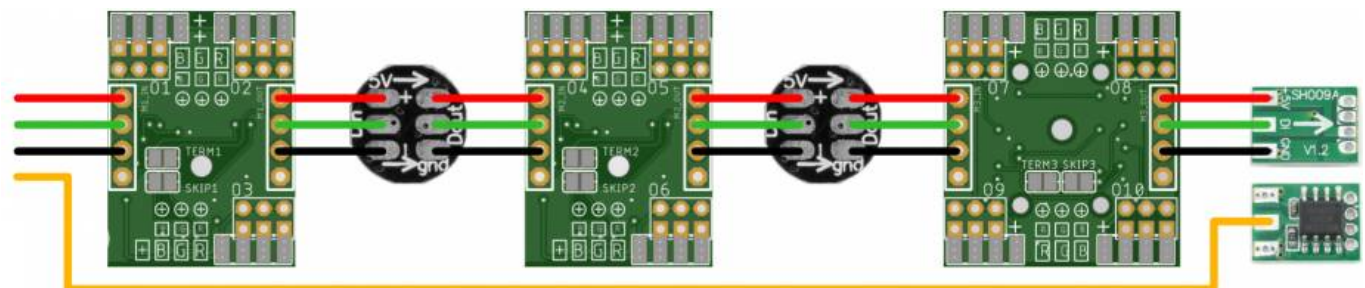Die Rückleitung erfolgt auf direktem Weg vom letzten WS281x zur Schnittstelle des Objekts.




Beispiel ohne Stecker

Das letzte Beispiel unterscheidet sich vom vorangegangenen nur in der Anordnung und bei der Rückleitung.

Die Abschnitte 1 bis 3 sind noch am Stück. Lediglich der Steckerabschnitt ist entfernt, weil beispielsweise das Haus über eine andere Schnittstelle verfügt als auf der Platine vorgesehen.

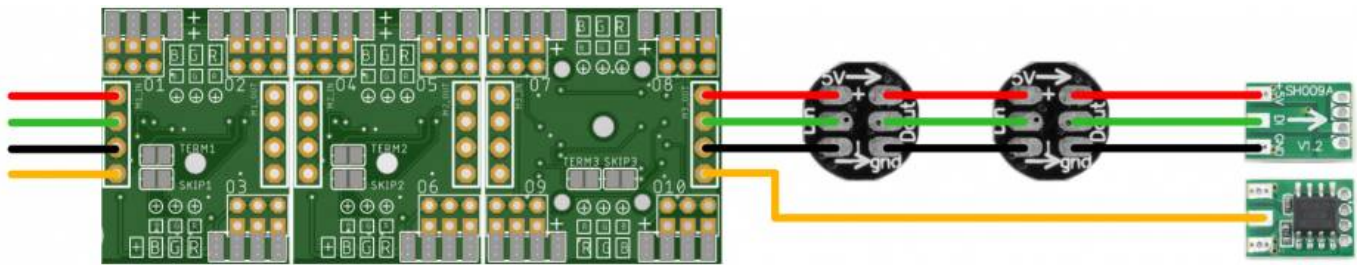Es folgen zwei WS2812b-LED sowie ein weiterer WS2811 Schokoladen-Chip.
Die Rückleitung nutzt den kurzen Kabelweg und geht über die Platine.



ACHTUNG: Bei Verwendung in einer Kette mit WS2812b-LEDs oder WS2811 Schokoladen-Chips werden nur die drei Leitungen „Plus“, „Data In“ und „Minus“ von Abschnitt zu Abschnitt oder von Abschnitt zu WS2812b weitergereicht. „Data Out“ wird in dem Fall wie gewohnt mit einem separaten Kabel zurückgeführt.
Das Gleiche gilt, wenn die Kette mit Abschnitt 1 + Steckerabschnitt startet, „Data Out“ kann in dem Fall vom letzten WS281x an Pin 4 des Abschnitts 1 zurückgeführt werden.

Wird die Platine mit dem „Stecker-Abschnitt“ verwendet, können über den Wannenstecker bzw. den PSK-Stecker zwischen 2 und 10 WS2811 angesprochen werden.
Dasselbe gilt für die Verwendung ohne Stecker.

Bauanleitung

Benötigte Werkzeuge:

- Lötstation (SMD tauglich)
- Lötzinn
- Seitenschneider
- Platinenhalter

Diese Platine erfordert Erfahrung mit der Bestückung von **SMD** Bauteilen. Bis auf die Anschlussklemmen sind alle Teile SMD bestückt.

Stückliste für SMD

([SMD-Wikipedia](#))

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen
1	Board	Platine	5xx-3.0 WS2811 Multi-Use	
1	IN, OUT	Wannenstecker	WSL 6G	Nur bei Nutzung mit Stecker
1	IN, OUT - Stecker	Pfostenleiste	PFL 6	Nur bei Nutzung mit Stecker
1	IN, OUT	Printstecker	PSS 254/4G	Optionale Alternative zu Wannenstecker
1	IN, OUT - Stecker	Kupplungs-Leergehäuse	PSK 254/4W	Optionale Alternative zur Pfostenbuchse
4	IN, OUT - Stecker	PSK-Kontakte	PSK-KONTAKTE	Notwendig für PSK 254/4W
2 bis 10	C1, C2, C3, C4, C5 C6, C7, C8, C9, C10	Vielschichtkondensator 100nF, 50V, SMD1206	KEM X7R1206A100N	Menge abhängig von benötigten Ausgängen
2 bis 10	R1, R2, R3, R4, R5 R6, R7, R8, R9, R10	SMD-Widerstand, 1206, 150 Ohm, 250 mW, 1%	VIS CRCW1206150	Menge abhängig von benötigten Ausgängen
1		Stiftleiste, 24pol	MPE 087-1-024	Optional
1	LED1	LED, 3 mm, bedrahtet, grün	LED 3MM GN	Optional
1	DS1	LED, SMD 0805, grün	OSO LGR971	Optionale Alternative zu LED, 3mm
1	R11	SMD-Widerstand, 1206, 1,0 kOhm, 250 mW	SMD 1/4W 1,0K	Notwendig für LED1 oder DS1
2 bis 10	U1, U2, U3, U4, U5 U6, U7, U8, U9, U10	WS2811 in Bauform SOP-8 (SMD)	AliExpress Amazon	Menge abhängig von benötigten Ausgängen

Der Warenkorb enthält alle oberen Teile für die Komplettbestückung aller 10 Kanäle, bis auf die Platine, die WS2811 sowie die optionalen(*) Bauteile.

Link zum Warenkorb für obere Stückliste: <https://www.reichelt.de/my/1896711>


Bestückung

In dieser Bestückungsvariante wird eine Platine mit zehn WS2811 und mit Stecker gezeigt, also in „Vollausstattung“.


Einzelabschnitte sind in der gleichen Reihenfolge, jedoch mit weniger Bauteilen zu bestücken.

Unterseite

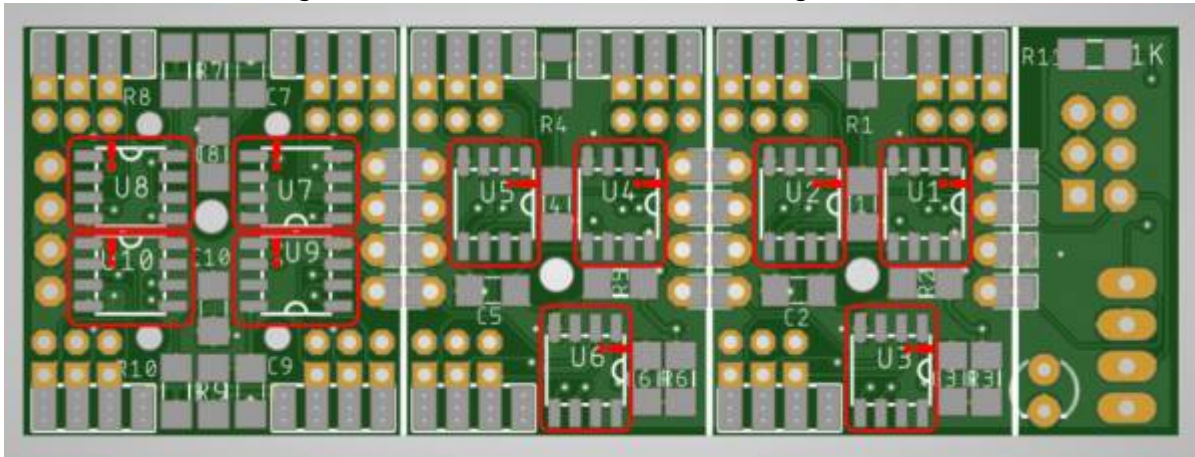
Den Anfang der Bestückung machen die WS2811-Chips. Dabei unbedingt auf die Einbaurichtung achten. Die Markierung am IC und auf der Platine ist hervorgehoben.




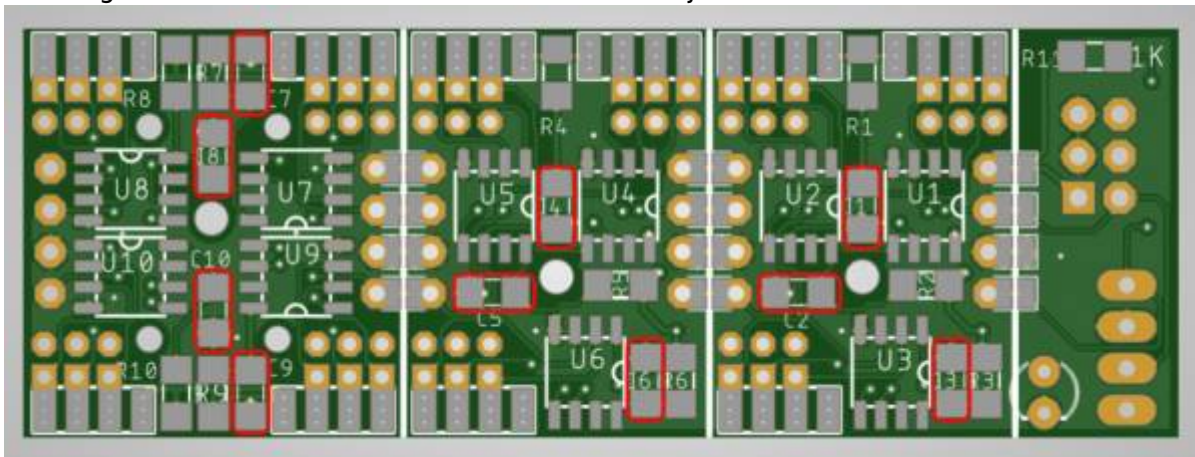Nun folgen die zehn Kondensatoren C1 bis C10 mit jeweils 100nF.



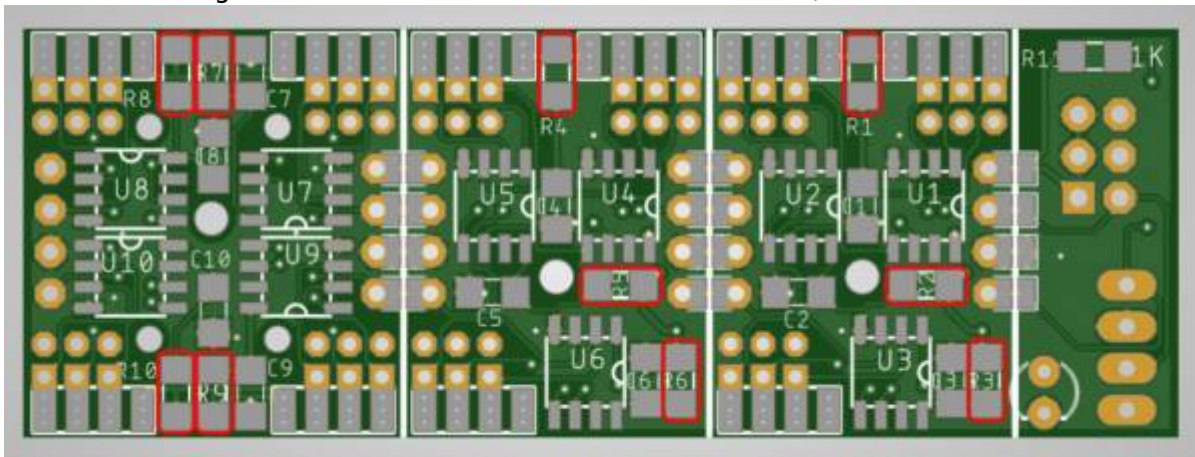Zum Schluss folgen die zehn Widerstände R1 - R10 mit 150Ω, sowie R11 mit 1kΩ




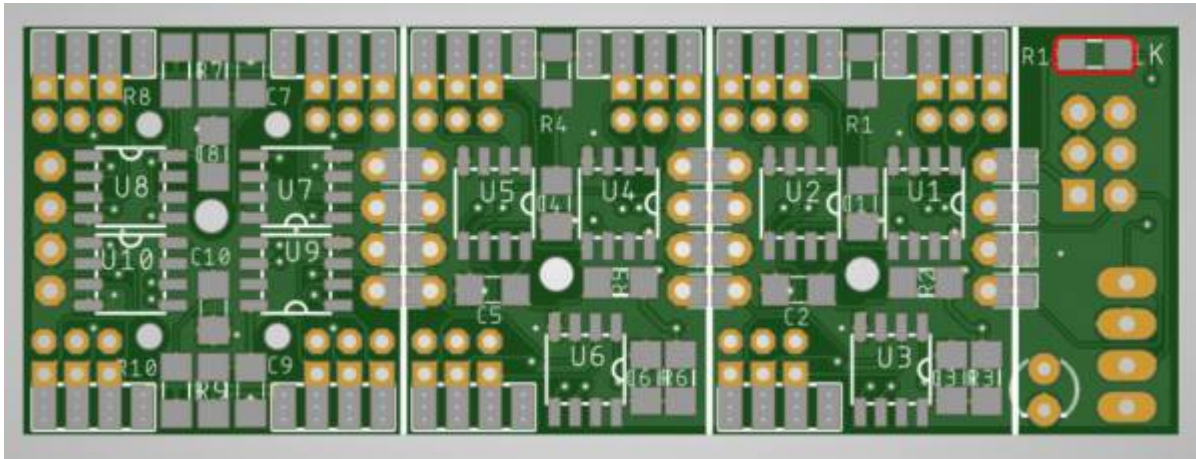


Oberseite

Die Oberseite wird nur bei Verwendung **mit** Stecker bestückt:

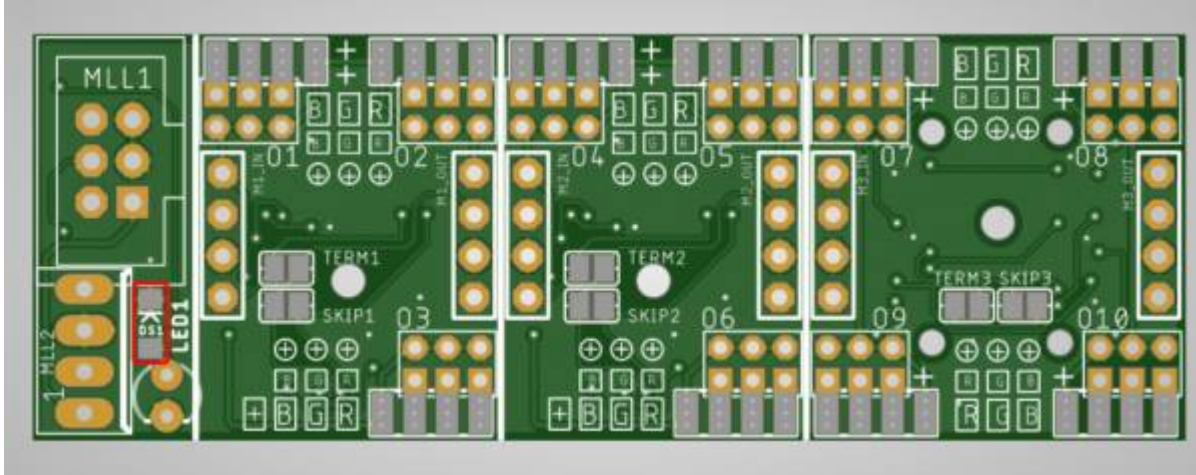
Den Anfang der Bestückung macht die SMD-LED. Dabei **unbedingt** auf die Polung achten!




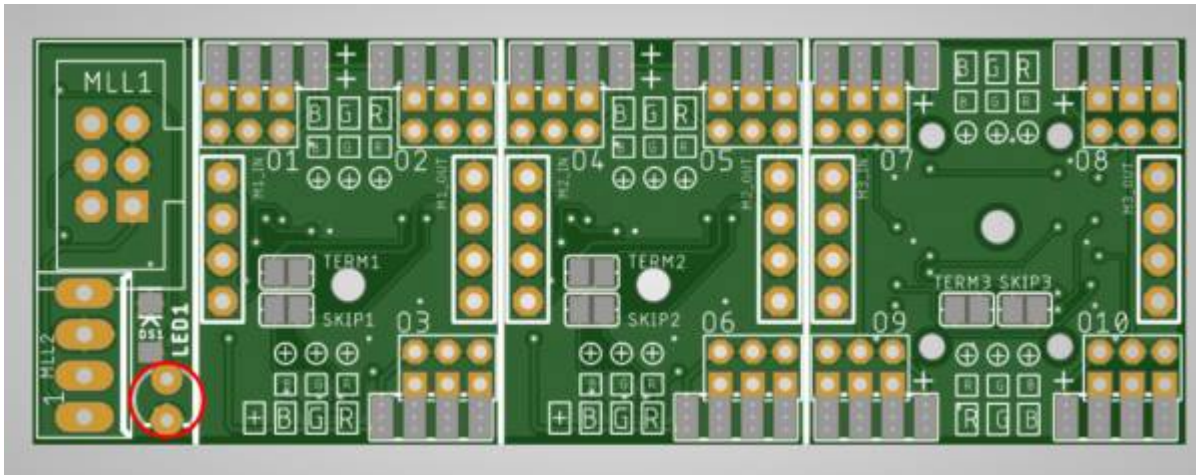Alternativ zur SMD-LED kann auch eine herkömmliche 3mm-LED verwendet werden.



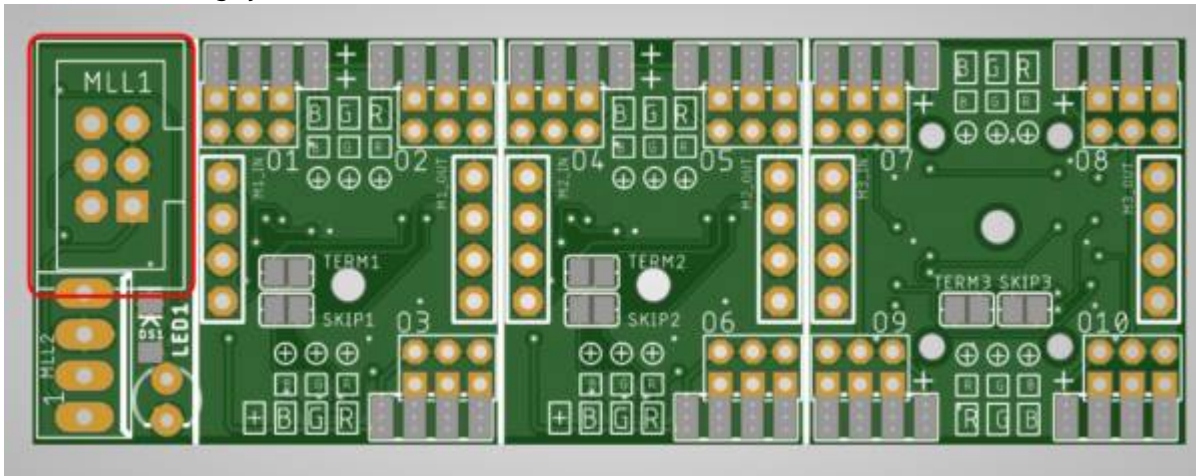Zum Schluss folgt je nach Wunsch der Wannenstecker oder der PSK-Stecker



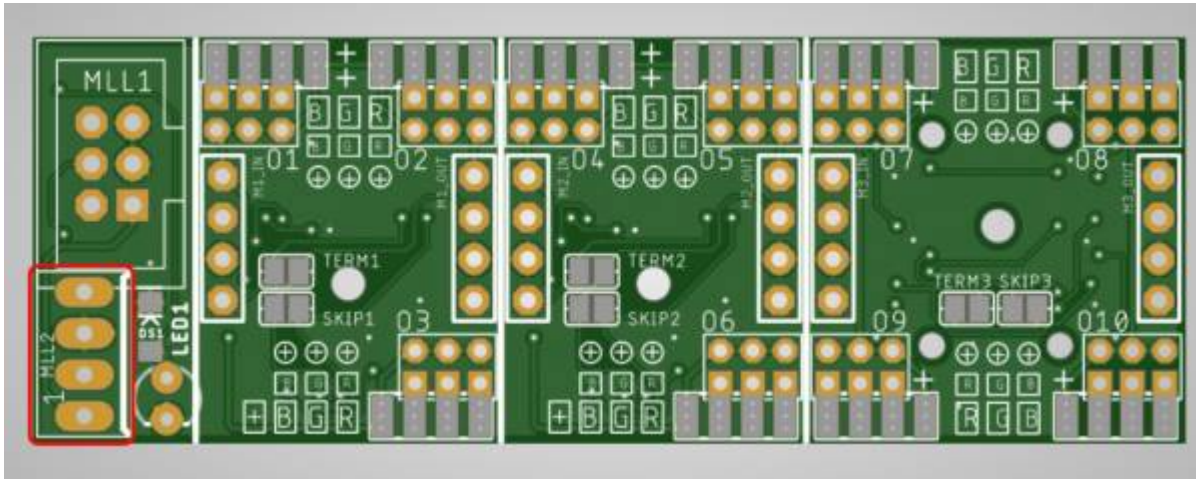

Lötjumper

Durch die Aufteilung der Platine in die oben beschriebenen Abschnitte, lassen sich mit oder ohne Stecker die folgenden Bestückungen realisieren.

Dabei sind die Lötjumper wie folgt zu setzen:

Varianten mit PSK- oder Wannenstecker

Anzahl der LEDs	benötigte Abschnitte	Lötjumper
6 (2 WS2811)	Stecker + Abschnitt 1	Skip1 und Term1
9 (3 WS2811)	Stecker + Abschnitt 1	Term1
12 (4 WS2811)	Stecker + Abschnitt 1 + 2	Skip1, Skip2 und Term2
15 (5 WS2811)	Stecker + Abschnitt 1 + 2	Skip2 und Term2
18 (6 WS2811)	Stecker + Abschnitt 1 + 2	Term2
21 (7 WS2811)	ganze Platine	Skip1, Skip2, Skip3 und Term3
24 (8 WS2811)	ganze Platine	Skip1, Skip2 und Term3
27 (9 WS2811)	ganze Platine	Skip3 und Term3
30 (10 WS2811)	ganze Platine	Term3

Varianten ohne Stecker

Anzahl der LEDs	benötigte Abschnitte	Lötjumper
6 (2 WS2811)	Abschnitt 1	Skip1
9 (3 WS2811)	Abschnitt 1 oder 2	
12 (4 WS2811)	Abschnitt 1 + 2	Skip1 und Skip2
15 (5 WS2811)	Abschnitt 1 + 2	Skip2
18 (6 WS2811)	Abschnitt 1 + 2	
21 (7 WS2811)	Abschnitt 1 + 2 + 3	Skip1, Skip2 und Skip3
24 (8 WS2811)	Abschnitt 1 + 2 + 3	Skip1 und Skip2
27 (9 WS2811)	Abschnitt 1 + 2 + 3	Skip3
30 (10 WS2811)	Abschnitt 1 + 2 + 3	



Die abgetrennten Abschnitte einer Platine mit Stecker lassen sich dann auch ohne den Stecker noch prima einzeln verwenden!

From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/503de_ws2811_multi-use_v3

Last update: **2022/03/09 08:10**

