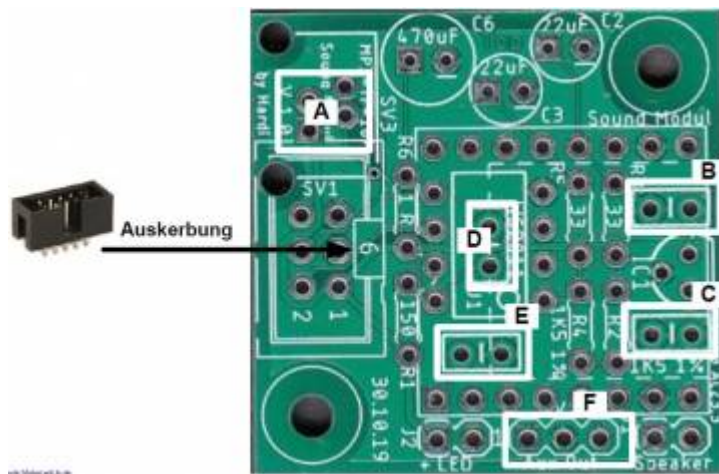


501DE-Sound Modul MP3-TF-16P



- A = Option RJ10-Stecker anstelle des Wannensteckers.
- B-E = C1, C4, C5 und C7
- F = Option Stereoausgang (noch nicht getestet).

Benötigte Werkzeuge:

- Lötkolben
- Lötzinn
- Seitenschneider

Stückliste:

| Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | erhältlich | Bestellnummer | Preis | Alternativen, Bemerkungen |
|--------|----------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Board | Platine | ALF | 501-Sound_MP3-TF-16P | siehe Preisliste | |
| 1 | SV1 | Wannenstecker | Reichelt | WSL 6G | 0,20 € | Alternative: siehe SV3 |
| 1 | SV1 - Stecker | Pfostenleiste | Reichelt | PFL 6 | 0,26 € | Alternative: siehe SV3 |
| 4 | C1, C4, C5, C7 | Keramikkondensator 100nF, 50V | Reichelt | Z5U-2,5 100N | 0,06 € | |
| 2 | C2, C3 | Elektrolytkondensator, 22µF / 16V | Reichelt | KS-A 22U 16 | 0,13 € | |
| 1 | C6 | Elektrolytkondensator, 470µF / 6,3V | Reichelt | RAD LXZ 6,3/470 | 0,15 € | |
| 1 | R1 | Widerstand, 150 Ω, 1%, 0.6W | Reichelt | Metall 150 | 0,08 € | |
| 2 | R2, R4 | Widerstand, 1.5 KΩ, 1%, 0.6W | Reichelt | Metall 1,50K | 0,08 € | |
| 2 | R3, R5 | Widerstand, 33 Ω, 1%, 0.6W | Reichelt | Metall 33,0 | 0,08 € | |
| 1 | R6 | Widerstand, 1 Ω, 1%, 0.6W | Reichelt | Metall 1,00 | 0,08 € | |
| 1 | IC1 | LP2950ACZ3,3 | Reichelt | LP2950 ACZ3,3 | 0,34 € | |
| 1 | U1 | WS2811 in Bauform DIP | eBay, Amazon, Aliexpress | | | Alternative: WS2811 in Bauform SOP mit Adapter „TSSOP8 SSOP8 SOP8 SMD to DIP8“ ¹⁾ |
| 1 | U1 | Socket für WS2811 | Reichelt | GS 8P | 0,20 € | |
| 1 | J1 / Speaker | Stiftleiste, 2pol für Lautsprecheranschluss | Reichelt | RND 205-00623 | 0,03 € | |
| 2 | | Buchsenleiste für Soundmodul | Reichelt | RND 205-00648 | 0,10 € | |
| 1 | Soundmodul | MP3-TF-16 | eBay, Amazon, Aliexpress | | | |

Link zum Warenkorb für obere Stückliste: <https://www.reichelt.de/my/1690936>

Optional / Alternativen

| Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung | erhältlich | Bestellnummer | Preis | Alternativen, Bemerkungen |
|--------|---------------|--|------------------|---------------|--------|---------------------------------------|
| 1 | J2 / LED | Stiftleiste, 2pol für LED an Kanal Blau | Reichelt | RND 205-00623 | 0,03 € | Optional, für Betrieb nicht notwendig |
| 1 | SV3 | Westernbuchse, 4pol | eBay, Aliexpress | | | Alternative zu SV1 |
| 1 | SV2 / Aux Out | Buchsenleiste, 3pol für Audioausgabe an Stereoanlage | Reichelt | RND 205-00643 | 0,06 € | Optional, da noch ungetestet |


Bauteile beschaffen

Folgende Bauteile sind nicht im Warenkorb erhalten: U1, SV1, SJ1, Stiftleiste, Soundmodul MP3-TF-16P


| Bezeichnung | Beschreibung | erhältlich |
|-------------|-----------------------|---|
| U1 | WS2811 | erhältlich bei eBay, Amazon, Aliexpress in den Bauformen DIP ²⁾ , sowie in SOP ³⁾ |
| SV3 | Westernbuchse, 4pol | eBay, Amazon, Aliexpress |
| SJ1 | Lötjumper (Pin6 = 5V) | |
| Soundmodul | Soundmodul MP3-TF-16P | eBay, Amazon, Aliexpress |

Bauanleitung

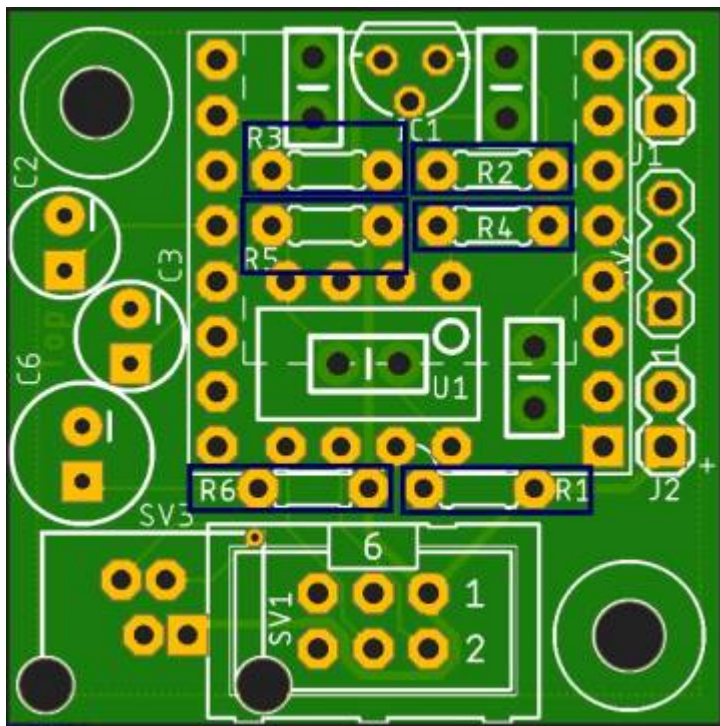
Beim Aufbau der Platine wird mit den flachsten Bauteilen (=Widerstände) begonnen.



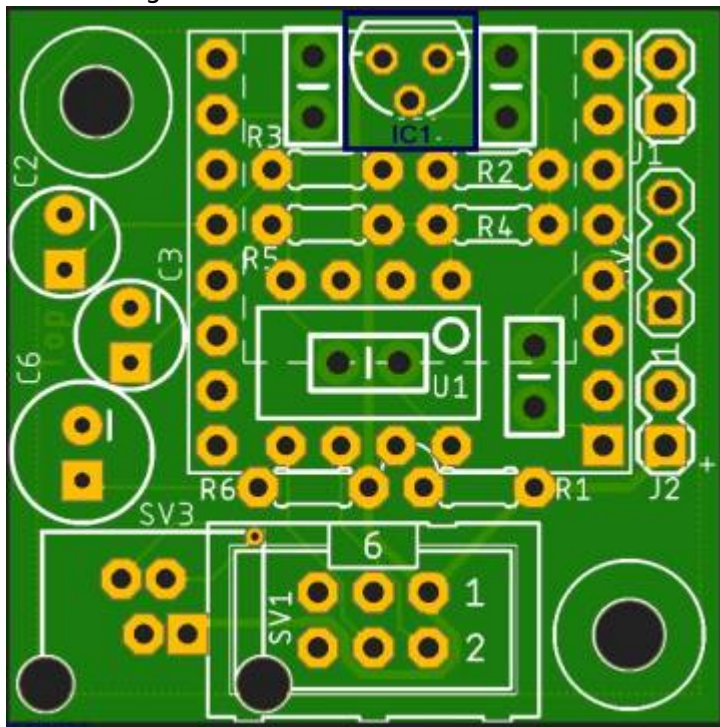
Als nächstes kommt nur IC1 an die Reihe. Diese wird wie aufgedruckt, soweit wie möglich, in die Platine eingesteckt. Dazu vorher den mittleren Pin etwas nach vorne biegen.



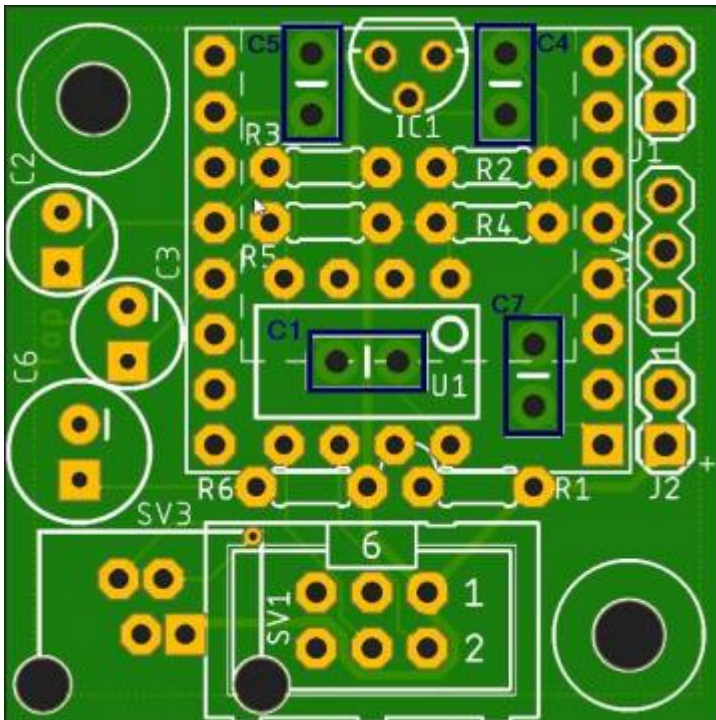
Im Anschluss folgen die vier Keramikkkondensatoren (C1, C4, C5 und C7) auch diese müssen soweit wie möglich eingesteckt werden, andernfalls passen der Sockel für U1, sowie das Soundmodul später nicht in die Platine.



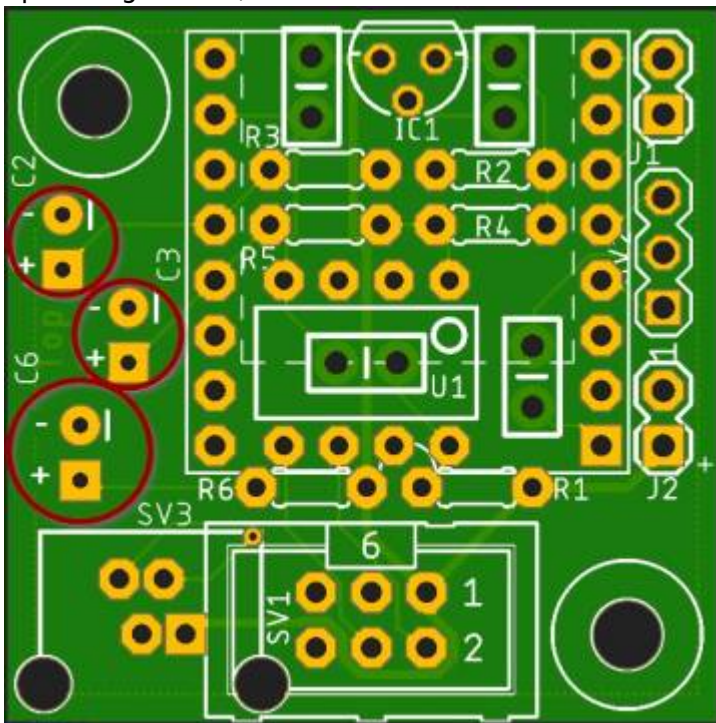
Nun kommen die 3 Elektrolytkondensator C2, C3 und C6 an die Reihe. Bei diesen muss die Polarität >wie bei der LED< beachtet werden. Dazu besitzt jeder Elko eine aufgedruckte Markierung für den Minuspol bzw für den Pluspol. Auf der Platine ist der Minuspol durch einen Strich markiert. Die Spannung von C2, C3 und C6 sollte mindestens 10V betragen ⁴⁾.



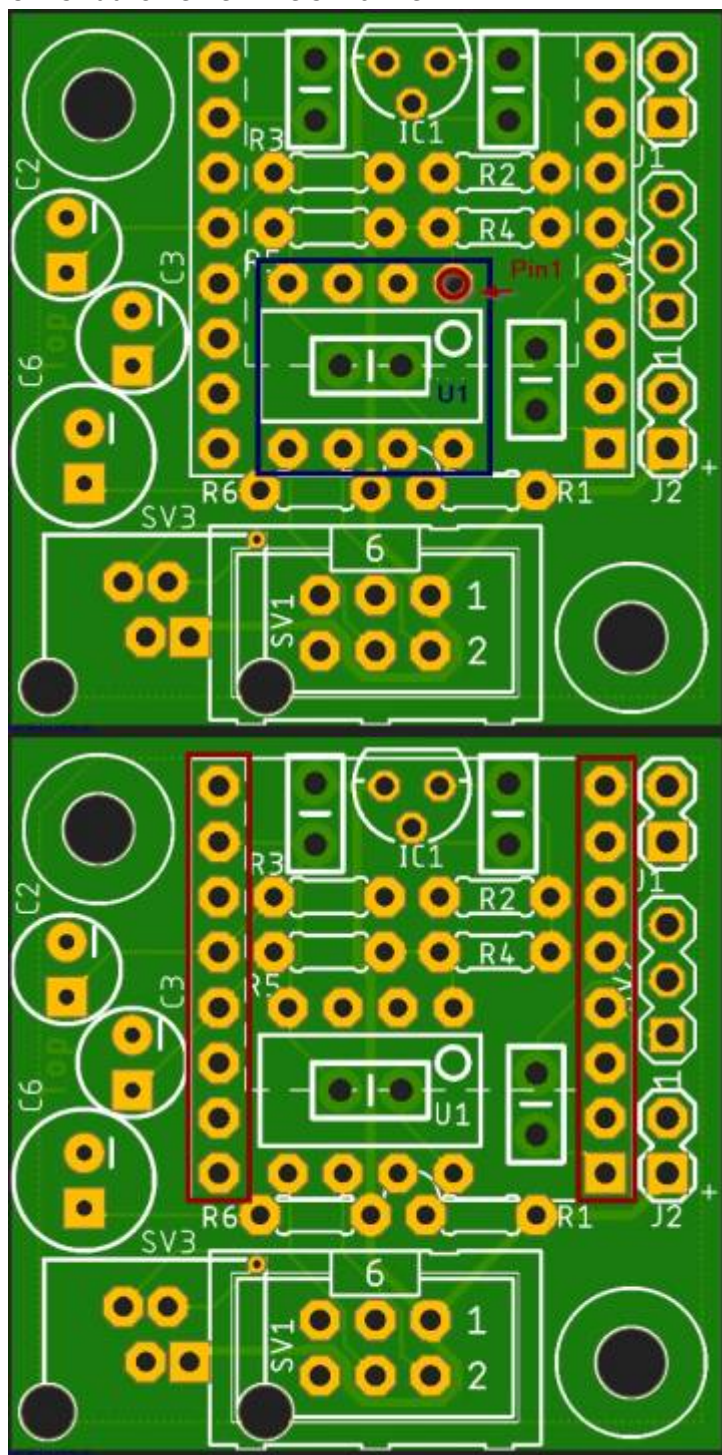
Nun wird noch der Sockel für U1, sowie die Buchsenleisten für das Soundmodul eingelötet. Pin 1 von U1 ist durch einen Kreis markiert.



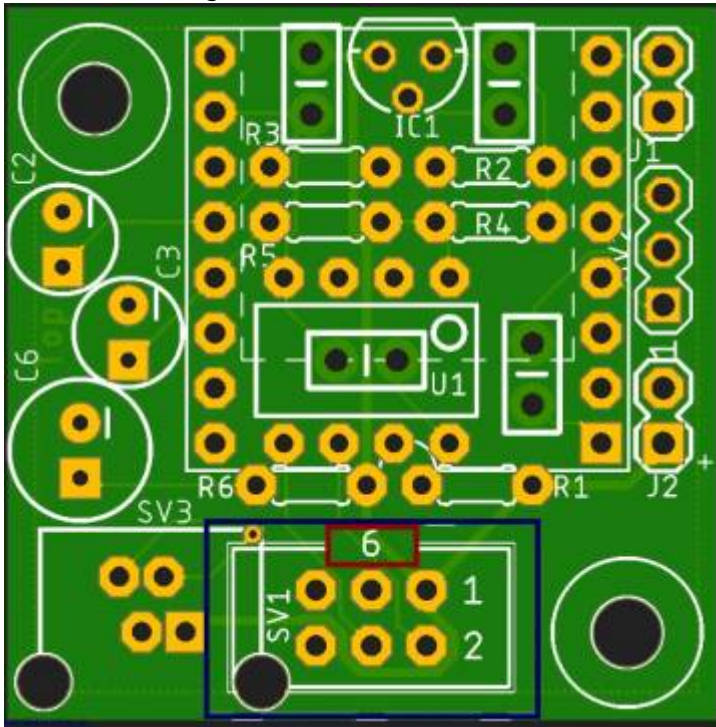
Bei Verwendung des Wannensteckers ist ebenfalls die Einbaurichtung zu beachten.



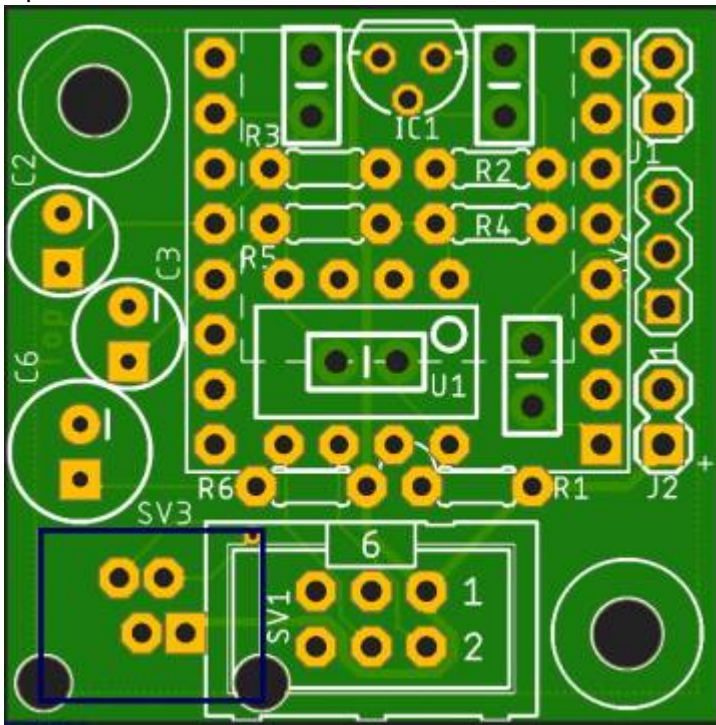
Optional kann anstelle des Wannensteckers auch eine RJ10-Buchse eingebaut werden.



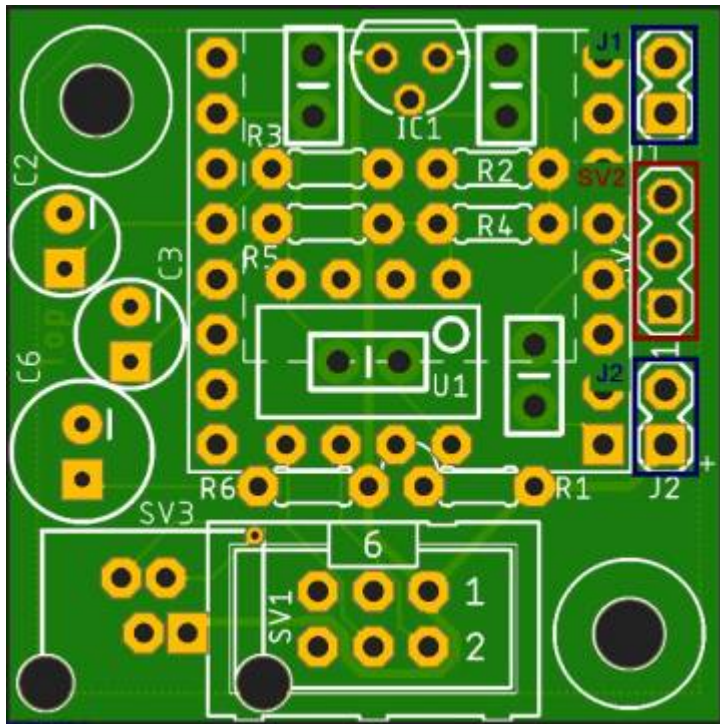Für den Anschluss der LED (J2) und des Speakers (J1) wird je eine 2-polige Stiftleiste (gibt es in verschiedenen Längen/Ausführungen) verwendet, für den Aux-Out (SV2) wird eine 3-polige Buchsenleiste verwendet.



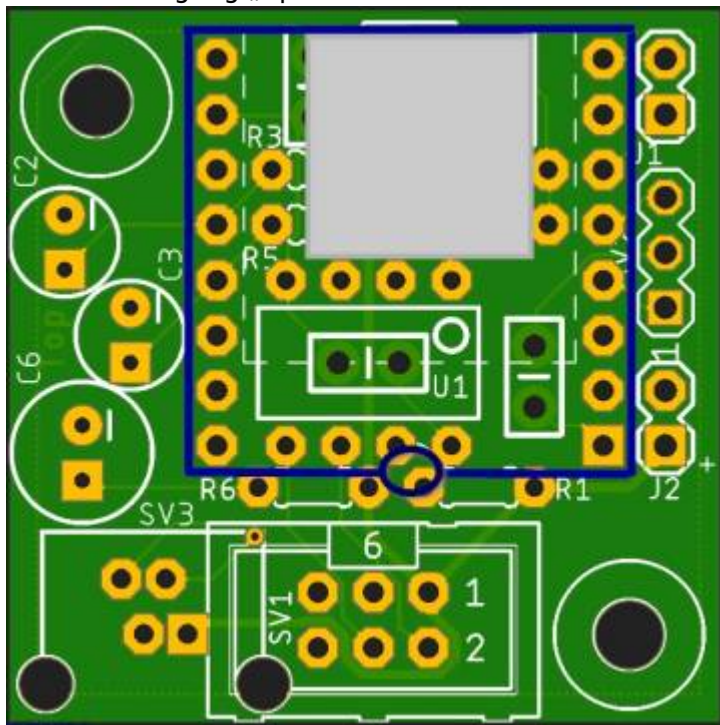Zum Abschluss wird dann noch der WS2811 (U1), das Soundmodul aufgesteckt und der Lautsprecher mit dem Ausgang „Speaker“ verbunden.



Sounds auf SD-Karte übertragen



Die Audiodateien auf der Micro-SD-Karte werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie der Karte hinzugefügt wurden. So wie in anderen Anleitungen immer wieder behauptet, hat ihr Name keinen Einfluss auf die Reihenfolge bei der Wiedergabe.

Am einfachsten ist es wenn man Dateien löschen oder hinzufügen möchte, die Dateien alle von der SD-Karte zu löschen und dann anschließend einzeln und nacheinander auf die SD-Karte kopieren. Dadurch behalten alle Sounds Ihren Platz in der gewünschten Reihenfolge bei, auch wenn man nur eine einzige austauschen möchte.

Überprüfung der Reihenfolge

Um die Reihenfolge im Anschluss zu prüfen, muss man die „CMD“ aufrufen und sich mit folgenden Befehlen die Reihenfolge auf der SD-Karte anzeigen lassen. Bei den nachfolgenden Zeilen gehen wir davon aus, dass die SD-Karte den Laufwerksbuchstaben „T“ bekommen hat.

```
t:
```

```
dir
```

Dies ergibt dann folgenden Ausgabe, in der man die aktuelle Reihenfolge erkennen kann.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18364.753]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
```

```
C:\Users\MadMax>t:
```

```
T:\>dir
```

```
Datenträger in Laufwerk T: ist SOUND_1
Volumeserienummer: 1FB2-3248
```

```
Verzeichnis von T:\
```










```
31.03.2020  13:31                1.982 Stellwerk_Schalter.mp3
31.03.2020  13:34                8.690 Einzelner_Dampfstoß_2.mp3
31.03.2020  13:33            18.622 Glocke_1.mp3
31.03.2020  13:34                4.192 Einzelner_Dampfstoß.mp3
31.03.2020  13:28            16.540 Diesel_Leerlauf_Tick.mp3
31.03.2020  13:31            35.939 Sand_auf_Schienen.mp3
31.03.2020  13:29                6.556 Bremse.mp3
31.03.2020  13:26           148.443 Dampflok_Anlassen.mp3
31.03.2020  13:30            25.876 Horn_1.mp3
```

```
          9 Datei(en),          266.840 Bytes
```

```
          0 Verzeichnis(se),      30.054.912 Bytes frei
```

```
T:\>
```

Im Dateiexplorer sieht es so oder so ähnlich aus.

| Name | Änderungsdatum | Typ | Größe |
|---|------------------|----------------------|--------|
|  Bremse.mp3 | 31.03.2020 13:29 | MP3 Audio File (V... | 7 KB |
|  Dampfloek_Anlassen.mp3 | 31.03.2020 13:26 | MP3 Audio File (V... | 145 KB |
|  Diesel_Leerlauf_Tick.mp3 | 31.03.2020 13:28 | MP3 Audio File (V... | 17 KB |
|  Einzelner_Dampfstoess.mp3 | 31.03.2020 13:34 | MP3 Audio File (V... | 5 KB |
|  Einzelner_Dampfstoess_2.mp3 | 31.03.2020 13:34 | MP3 Audio File (V... | 9 KB |
|  Glocke_1.mp3 | 31.03.2020 13:33 | MP3 Audio File (V... | 19 KB |
|  Horn_1.mp3 | 31.03.2020 13:30 | MP3 Audio File (V... | 26 KB |
|  Sand_auf_Schienen.mp3 | 31.03.2020 13:31 | MP3 Audio File (V... | 36 KB |
|  Stellwerk_Schalter.mp3 | 31.03.2020 13:31 | MP3 Audio File (V... | 2 KB |

Die Abspielreihenfolge ist aber diese hier.

| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Stellwerk_Schalter.mp3 |
| 2 | Einzelner_Dampfstoess_2.mp3 |
| 3 | Glocke_1.mp3 |
| 4 | Einzelner_Dampfstoess.mp3 |
| 5 | Diesel_Leerlauf_Tick.mp3 |
| 6 | Sand_auf_Schienen.mp3 |
| 7 | Bremse.mp3 |
| 8 | Dampfloek_Anlassen.mp3 |
| 9 | Horn_1.mp3 |

1)

z.B.: <https://de.aliexpress.com/item/33056874112.html> oder

https://www.amazon.de/SODIAL-Stueck-SSOP8-TSSOP8-Adapter/dp/B01GNVLEPO/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=TSSOP8+SSOP8+SOP8+SMD+to+DIP8&qid=1585555668&sr=8-1-fkmr1

2)

sehr schwer erhältlich oder teuer

3)

leicht erhältlich, erfordert aber [Adapter](#)

4)

größer ist kein Problem - aber 50V-Kondensatoren haben dann einen entsprechend größeren Einbaudurchmesser!

From:
<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/501de_sound_mp3tf16

Last update: **2020/04/27 09:44**

