

WS2811-Relais - Variante "Herzstück-Polarisation" Ver.: 1.1

Die Platine „530 WS2811 Relais“ kann in verschiedenen Version aufgebaut werden.
Die möglichen Varianten:

- [Platine zur Herzstückpolarisation](#)
- [Relaisplatine für bis zu 8 Relais](#) (6 getrennte Relais und zwei parallel angesteuerte Relais)
- [ABC-Bremsmodul](#)

Variante: Herzstückpolarisation

Hier ein Bild einer fertigen Platine. Bitte nicht wundern, es ist noch von der Platinen-Version 1.0.
Zudem erfolgt hier die Verwendung als Kehrschleifenmodul.



Stückliste


Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Alternativen, Bemerkungen
1	Platine	Platine mit Revision 1.1 oder neuer	530a-Modul WS2811 Relais	
2	C1, C2	Elko, radial, 470 µF, 16 V, RM 3,5	M-A 470U 16	
8	C1R, C2R, C3, C4, C5, C6, C7, C8	Keramikkondensator, 100nF, RM 2.5mm	Z5U-2,5 100N	
1	CON1	Wannenstecker, 6-pol	WSL 6G	
2	IC1, IC2	IC-Sockel 16-polig für IC1 und IC2	GS 16P	IC1 und IC2 sind NICHT kurzschlussfest, daher unbedingt einen Sockel verwenden
2		ULN2003AN - Seven-Darlington-Arrays, DIP-16	ULN 2003 AN	
3	K1_AB, K1_CD, K1_EF	Bistabiles Relais - HFD2-L, 2xUM	HFD2-L 5V	
LED7	LED, gelb	LED, 3mm, gelb	LED 3MM GE	
LED8, LED10, LED12	LED, grün	LED, 3 mm, grün	LED 3MM GN	
LED9, LED11, LED13	LED, rot	LED, 3mm, rot	LED 3MM RT	
3	OUT_A, OUT_C, OUT_E	Stiftleiste - 3-pol, RM 3,5 mm, 90°	CTB932HD-3	Alternativen: J1, J3, J5 Stiftleiste, 3-pol: MPE 087-1-003
3		Steckbare Schraubklemme - 3-pol, RM 3,5 mm, 0°	CTB922HD-3	
2	R1, R2	Widerstand, 150 Ohm, 0.6W, 1% Braun-Grün-Schwarz-Schwarz- Braun	METALL 150	5% Toleranz gehen auch
7	R9, R12, R13, R14, R15, R16, R17	Widerstand, 470 Ohm, 0.6W, 1% Gelb-Lila-Schwarz-Schwarz- Braun	METALL 470	
2	RN1, RN2	Widerstandsnetzwerk, 1KOhm, 8-Pin, Sternschaltung	SIL 8-7 1,0K	
2	U3H, U5H	WS2811, Bauform SMD-SOP8	z.B.: eBay , Amazon , Aliexpress	Nicht im Warenkorb enthalten

Der [freundliche Warenkorb bei Reichelt](#), enthält alles bis auf die Platine und den beiden WS2811.


Bestückung - Aufbauanleitung

Oberseite

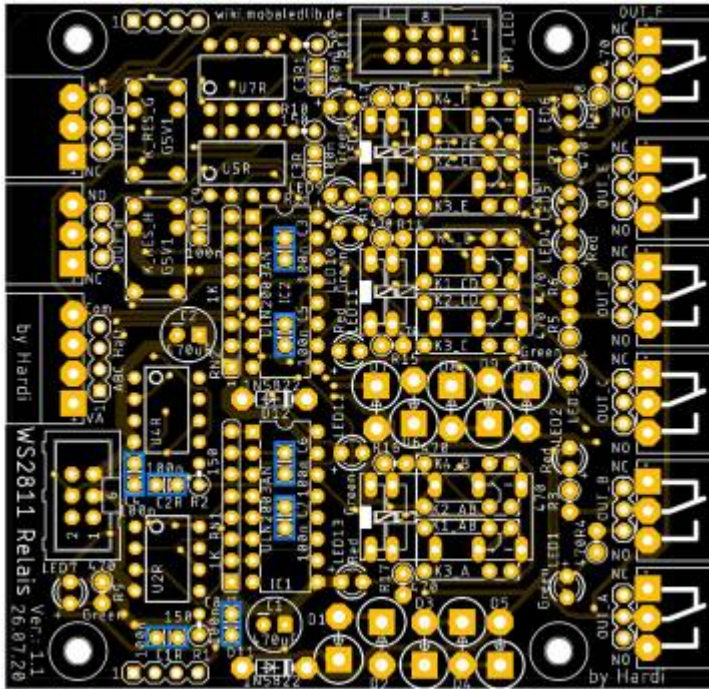Den Anfang machen die Keramikcondensator C1R, C2R, C3 - C8 (je 100nF)



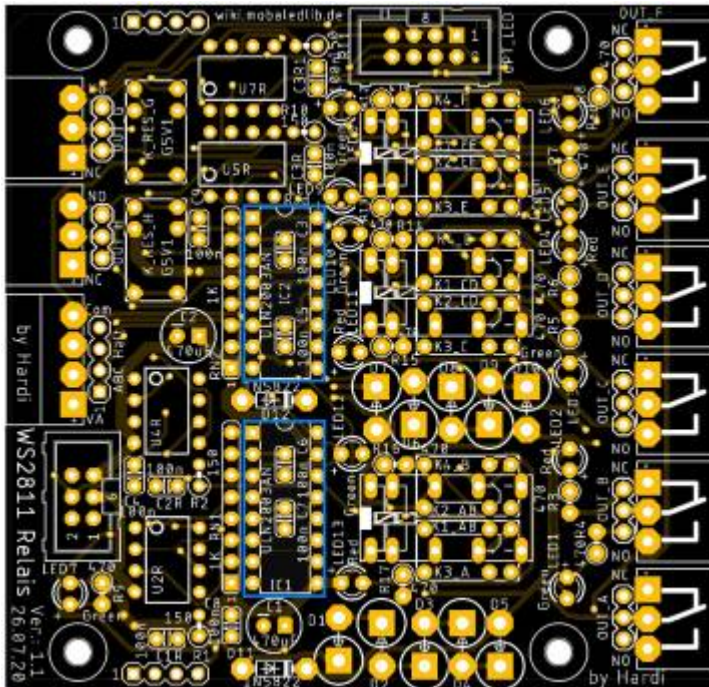
gefolgt von den beiden Sockel für die ULN2003AN,




sowie die beiden Widerstandsnetzwerke RN1 und RN2.

Bei diesen bitte auf die Markierung am Gehäuse achten.

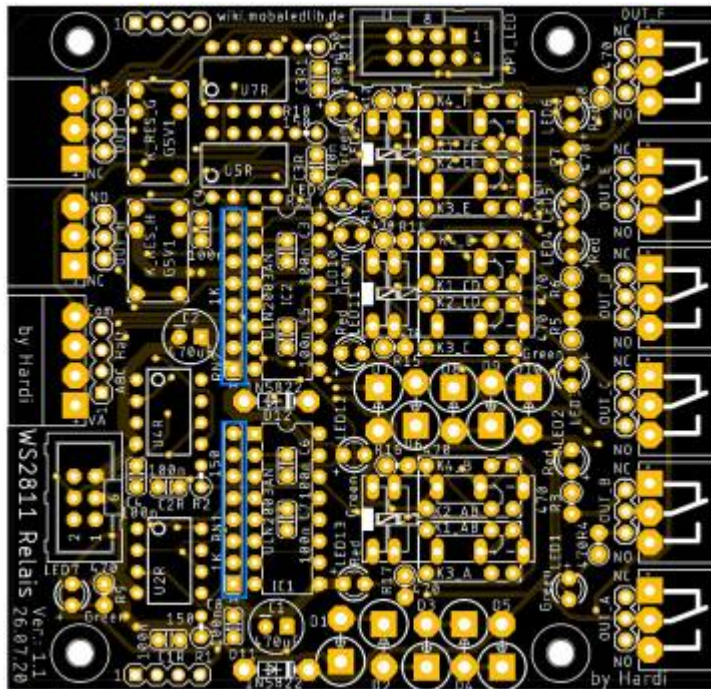
Meistens ist die ein Punkt, dieser muss in Pin1 der Lötstelle (rechteckiges Lötpad)



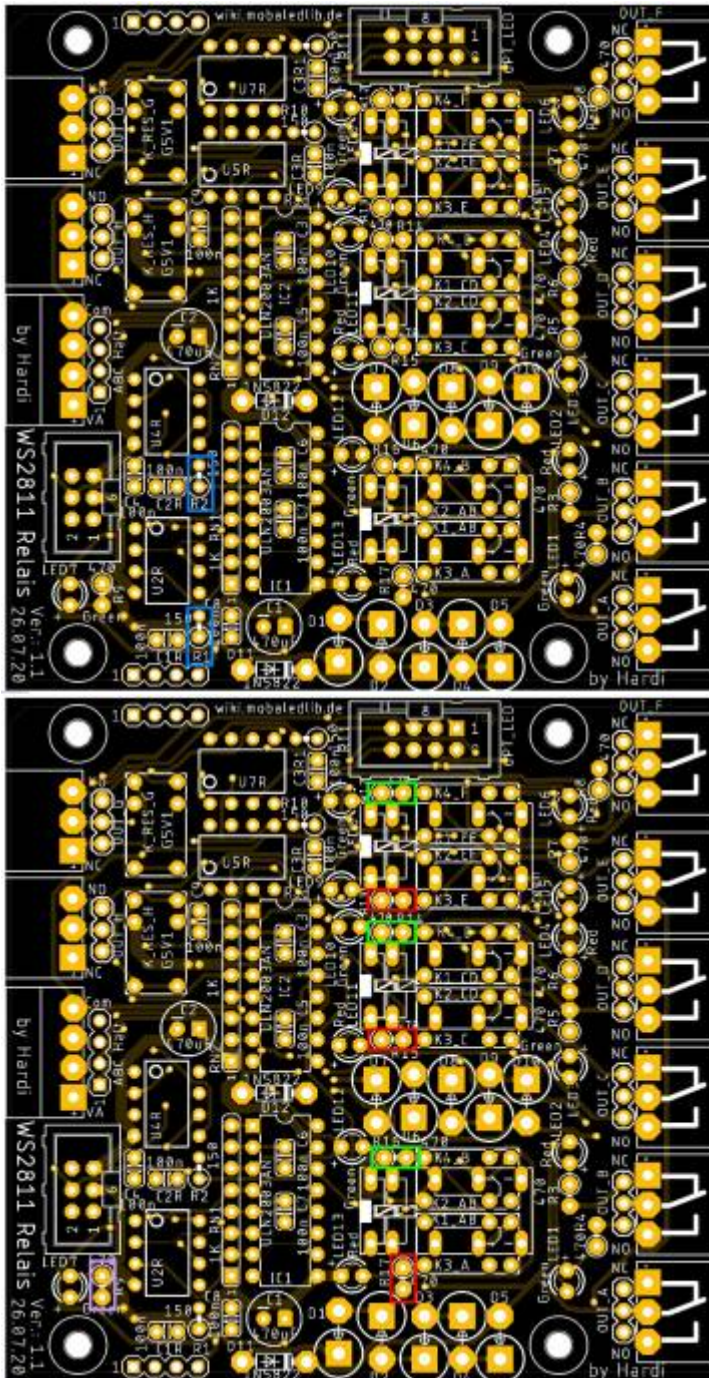
Im Anschluss folgen die beiden Widerstände R1 und R2 mit 150 Ohm, sowie die 7 Widerstände mit 470 Ohm für die LEDs.



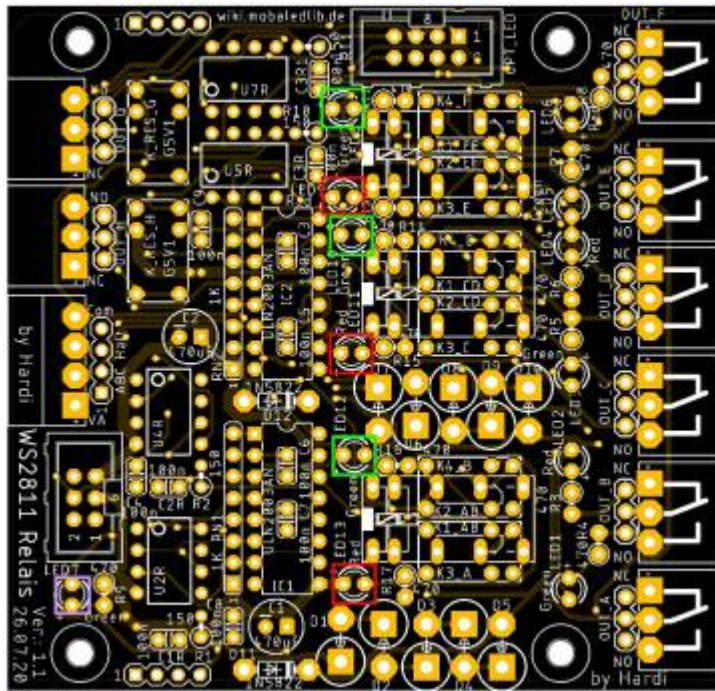
Die Pluspole sind dabei jeweils auf der linken Seite oder unten.



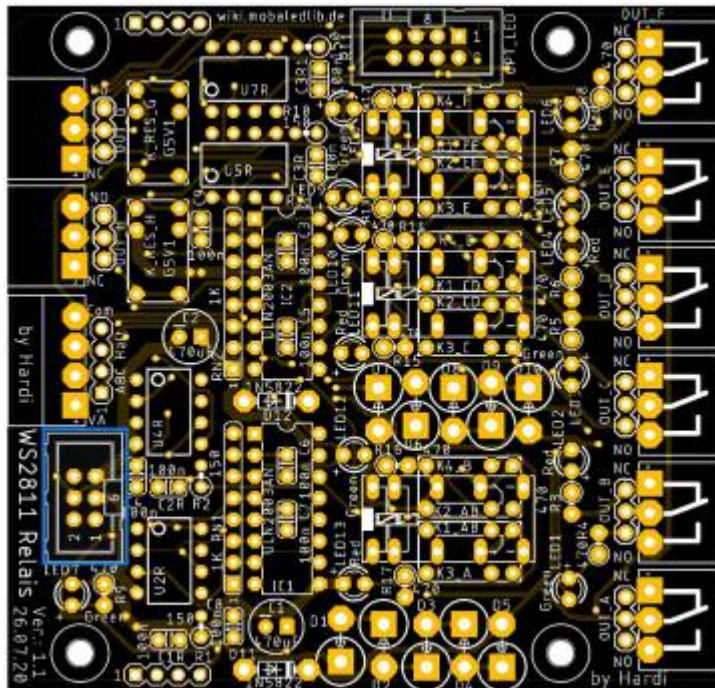Danach folgt der Wannenstecker CON1 auf der linken Seite




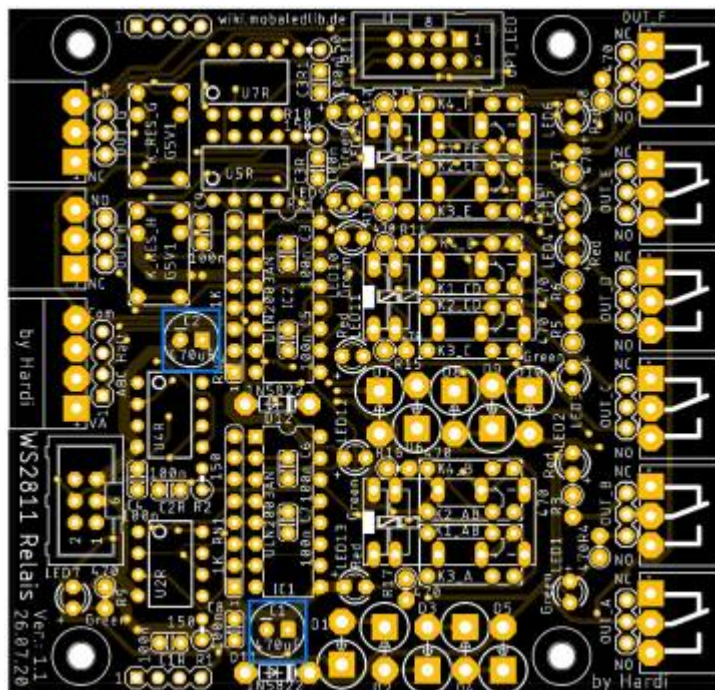Da die beiden Elektrolytkondensator C1 & C2, mit 470 μ F, die höchsten Bauteile sind, folgen diese zum Schluss auf der Oberseite.



Unterseite

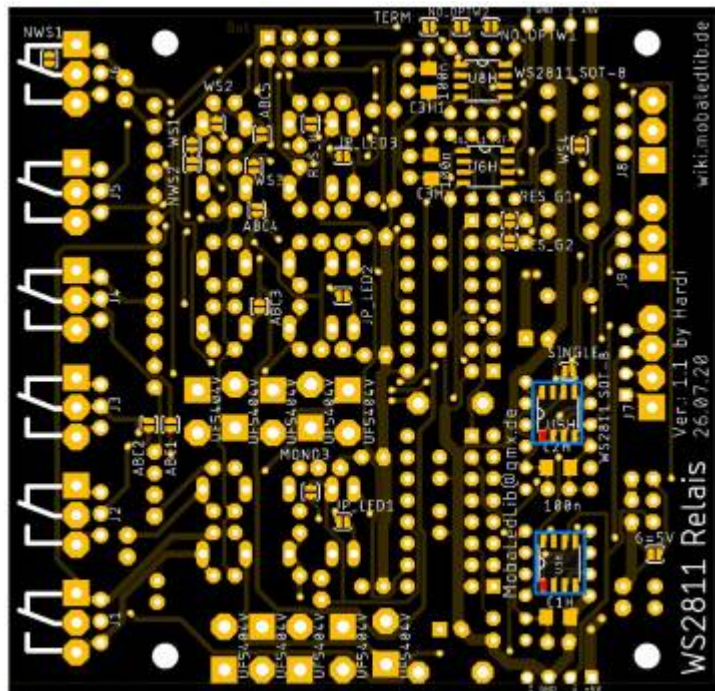Auf der Unterseite sind nun nur noch die beiden WS2811 einzulöten. Pin1 ist auf dem Bild hervorgehoben.



Lötjumper Variante "Herzstückpolarisierung"

Fehlerteufel

Leider hat sich im Layout der Platinenversionen 1.0 und 1.1 eine Fehler eingeschlichen. Es ist nicht möglich die Platinen über die Randstecker direkt miteinander zu verbinden, da die Leitung DO des letzten WS2811 leider direkt an die Datenrückleitung (Pin4 SV3) angeschlossen ist. Am Einfachsten ist daher die Relaisplatinen über die Verteilerplatine 200 nacheinander zu verbinden. Ein trennen der Leiterbahnen auf der Platine wird nicht empfohlen. In der Version 1.2 der Platine wurde der Fehler behoben.

Lötjumper


Die nachfolgenden Lötjumper sind die Defaultwerte und können von dem Abweichen was man benötigt.

Eine komplette Erklärung aller Lötjumper ist [hier](#) zu finden.

Für die Standardversion der Variante „Herzstückpolarisierung“ sind die Lötjumper „No_OPTW1“ (blau), „NO_OPTW2“ (türkis) und „TERM“ (grün) notwendig.

Der Jumper „6=5V“ (rot) kann geschlossen werden, wenn an dem Pin6 des Wannensteckers zusätzliche 5V zur Verfügung stehen zur Versorgung der Platine.

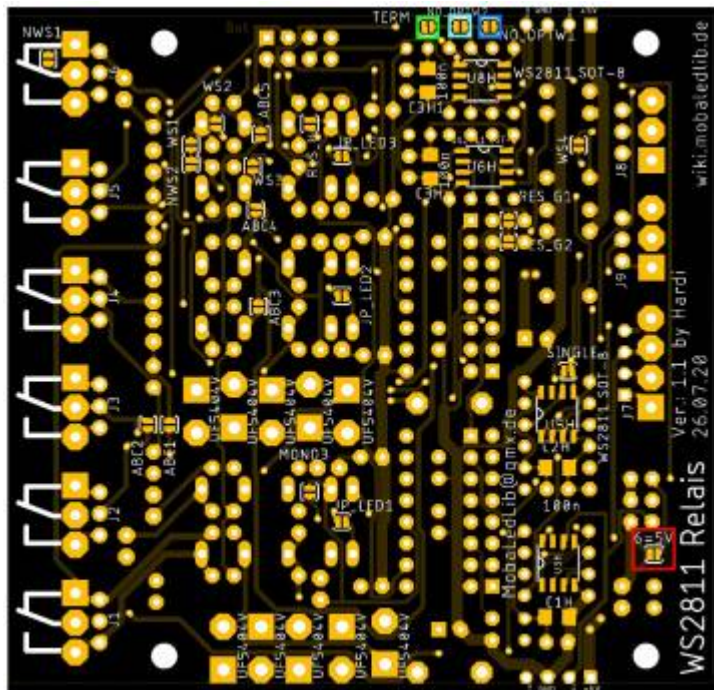Nicht schließen, wenn dort mehr als 5V eingespeist werden.



Zur nächsten Platine:

- H1 MOUNT-HOLE3.0
- J2 MOUNT-HOLE3.0
- J3 MOUNT-HOLE3.0
- J4 MOUNT-HOLE3.0

Über diesen Stecker können mehrere Platinen miteinander verbunden werden. Dadurch benötigt man nur einen Anschluss zur Verteilerplatine. Hier können U-förmige Verbindungen verwendet werden.
<https://www.elektrogravis.org/de/files/view/platine-verbindung-a-41384/>
 Wenn die Platinen nicht getrennt werden will die Verbindung per Leiterbahn gemacht werden.

Wenn die LEDs 1-6, die Widerstände R3-R8 bestückt sind und der Jumper JP_LED1 - 3 verbunden sind kann der Zustand der festschaltbaren Relais angezeigt werden.
 Auf der Platine war noch Platz. Darum wurden zwei optionaler WS2811 vorgeschlagen. Wenn diese nicht bestückt werden, dann müssen die Jumper NO_OPTW1 und NO_OPTW2 geschlossen werden. Es kann entweder das Relais K_RES_G oder die LED an Pin2 von des Steckers OPT_LED benutzt werden.

Optional WS2811 SMD

Der WS2811 kann optional auch als SMD bestückt werden weil diese Version billiger und besser verfügbar ist.

Gärtung des Signals verhindert Pfeifen und dass 2. LED leuchtet.

Wenn nur 3 Monostabile Relais verwendet werden, dann werden nur die unteren IC's bestückt (WS2811 und ULN2003) und der Jumper MONO3 und SINGLE verbunden.

Maximaler Schaltstrom:
 1A bei 1µm Relais
 1A bei 2µm Relais
 Power Leiterbahnen mind. 24mil
 > 2A @ 20°C DT

Achtung:
 Mit der Platine dürfen keine Spannungen größer als 50V geschaltet werden weil die Abstände der Leiterbahnen zu gering sind

Von voreingangsgeplante Platine

Revision History:
 08.05.2020 Erstentwurf
 12.05.2020 Geändert Produktion D1.0
 13.05.2020 V.L.J. Geändert Board size
 26.07.2020 Geändert WS2811 Pins 1 & 10
 Address CS2,3
 DIN Size 010/012 mm

- Herzstückpolarisation
 - ABC Bremsen
 Varianten:
 3 bistabile Relais 2x um (HFD2, 1.5V)
 3 norm. Relais 2x um (HFD2 5V/GSV-2 SDC)
 6 norm. Relais 1x um (GSV-1.5V)
 2 optionale Relais 1x um (GSV1.5V)

Ver.: 1.1 by Harbi
 WS2811 Relais
 26.07.2020 18:56
 Sheet: 1/1

Schaltplan WS2811_Relaiss Ver.: 1.2 - 17.06.2021

